



Ομάδα A10:

Παγώνης Γεώργιος : 03117030

Δημήτριος - Σταμάτιος Μπούρας : 03117072

8ο εξάμηνο - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI

ΣΗΜΜΥ

1η σειρά ασκήσεων

Άσκηση A.2

Η περιγραφή του δυαδικού αποκωδικοποιητή 3 σε 8 και της αρχιτεκτονικής του σε dataflow VHDL είναι η εξής :

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;  
  
entity dec3to8_dataflow is  
port(  
    dec_in :    in std_logic_vector(2 downto 0);  
    dec_out :   out std_logic_vector(7 downto 0)  
);  
end dec3to8_dataflow;  
  
architecture dataflow_arch of dec3to8_dataflow is
```

```

begin

    with dec_in select dec_out <=

        "00000001" when "000",

        "00000010" when "001",

        "00000100" when "010",

        "00001000" when "011",

        "00010000" when "100",

        "00100000" when "101",

        "01000000" when "110",

        "10000000" when "111",

        "-----" when others;

end dataflow_arch;

```

Το σχετικό testbench είναι το εξής:

```

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity dec3to8_dataflow_tb is
end entity;

architecture bench of dec3to8_dataflow_tb is

    component dec3to8_dataflow is

        port(

            dec_in : in std_logic_vector(2 downto 0);

            dec_out : out std_logic_vector(7 downto 0)

        );

```

```
end component;
```

```
signal input_A  : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
```

```
signal output_B : std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
constant TIME_DELAY : time := 10 ns;
```

```
begin
```

```
uut : dec3to8_dataflow
```

```
    port map (
```

```
        dec_in  => input_A,
```

```
        dec_out => output_B
```

```
    );
```

```
stimulus : process
```

```
begin
```

```
    input_A <= (others => '0');
```

```
    wait for TIME_DELAY;
```

```
    ----- Stimulus example 1 -----
```

```
    input_A <= "000";
```

```
    wait for TIME_DELAY;
```

```
    input_A <= "001";
```

```
    wait for TIME_DELAY;
```

```

input_A <= "010";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "011";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "100";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "101";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "110";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "111";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= (others => '0');


wait;

end process;

end architecture;

```

 Το RTL σχηματικό του κυκλώματος που προκύπτει είναι το εξής:



Η περιγραφή του δυαδικού αποκωδικοποιητή 3 σε 8 και της αρχιτεκτονικής του σε behavioral VHDL είναι η εξής :

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity dec3to8_behavioral is
port(
    dec_in :    in std_logic_vector(2 downto 0);
    dec_out :   out std_logic_vector(7 downto 0);
    e : in std_logic
);
end dec3to8_behavioral;
  
```

```
architecture behavioral_arch of dec3to8_behavioral is
```

```
begin
```

```
    process (dec_in,e)
```

```
    begin
```

```
        if e ='1' then
```

```
            case dec_in is
```

```
                when "000" => dec_out <= "00000001";
```

```
                when "001" => dec_out <= "00000010";
```

```
                when "010" => dec_out <= "00000100";
```

```
                when "011" => dec_out <= "00001000";
```

```
                when "100" => dec_out <= "00010000";
```

```
                when "101" => dec_out <= "00100000";
```

```
                when "110" => dec_out <= "01000000";
```

```
                when "111" => dec_out <= "10000000";
```

```
                when others => dec_out <= "-----";
```

```
            end case;
```

```
        else
```

```
            dec_out <= "00000000";
```

```
        end if ;
```

```
    end process;
```

```
end architecture;
```

Το σχετικό testbench είναι το εξής:

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity dec3to8_behavioral_tb is
```

```
end entity;
```

```
architecture bench of dec3to8_behavioral_tb is
```

```
    component dec3to8_behavioral is
```

```
        port(
```

```
            dec_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
            dec_out : out std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
            e :in std_logic
```

```
        );
```

```
    end component;
```

```
    signal input_A  : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
```

```
    signal output_B : std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
    signal input_C : std_logic := '0' ;
```

```
    constant TIME_DELAY : time := 10 ns;
```

```
begin
```

```
uut : dec3to8_behavioral
```

```
port map (  
    dec_in  => input_A,  
    dec_out => output_B,  
    e      => input_C  
);
```

```
stimulus : process
```

```
begin
```

```
input_A <= (others => '0');
```

```
input_C <= '0';
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```
----- Stimulus example 1 -----
```

```
input_A <= "000";
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```
input_A <= "001";
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```
input_A <= "010";
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```
input_A <= "011";
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```
input_A <= "100";
```



```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "101";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "110";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "111";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "000";  
input_C <= '1';
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "001";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "010";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "011";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "100";
```

```
wait for TIME_DELAY;  
input_A <= "101";
```

```
wait for TIME_DELAY;
```

```

input_A <= "110";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= "111";

wait for TIME_DELAY;

input_A <= (others => '0');
input_C <= '0';
wait;

end process;


```

```

end architecture;

```

 Το RTL σχηματικό του κυκλώματος που προκύπτει :



Άσκηση B.2

Η περιγραφή της οντότητας του καταχωρητή ολίσθησης με μια επιπλέον είσοδο και της αρχιτεκτονικής του σε behavioral VHDL είναι η εξής :

```

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity right_left_shift_reg is

    port (

        clk,rst,en,pl: in std_logic;

        new_bit :in std_logic;

        right_or_left : in std_logic;

        din: in std_logic_vector(3 downto 0);

        output_bit: out std_logic;

        output_din : out std_logic_vector(3 downto 0)

    );

end right_left_shift_reg;

architecture behavioral_arch of right_left_shift_reg is

```

```

    signal reg_bits: std_logic_vector(3 downto 0);

    begin

        edge: process (clk,rst)

            begin

                if rst='0' then

                    reg_bits<=(others=>'0');

                elsif clk'event and clk='1' then

                    if pl='1' then

                        reg_bits <= din;

                    elsif en='1' then

                        case right_or_left is

                            when '0'=> output_bit <= reg_bits(0);

                                reg_bits <= new_bit & reg_bits(3 downto 1);

```

```

        output_din <= reg_bits;

    when '1' => output_bit <= reg_bits(3);
                reg_bits <= reg_bits(2 downto 0) & new_bit;
                output_din <= reg_bits;

    when others => reg_bits <="XXXX";

end case;

end if;

end if;

end process;

end behavioral_arch;

```

Το σχετικό testbench είναι το εξής:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity right_left_shift_reg_tb is
end entity;

--2,250ns

architecture bench of right_left_shift_reg_tb is

```

```

component right_left_shift_reg is
    port(
        clk,rst,en,pl: in std_logic;

        new_bit :in std_logic;

        right_or_left : in std_logic;

        din: in std_logic_vector(3 downto 0);

        output_bit: out std_logic;

        output_din : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

signal input_clk : std_logic ;
signal input_rst : std_logic := '0' ;
signal input_en : std_logic := '0' ;
signal input_pl : std_logic := '0' ;
signal input_new_bit : std_logic := '0' ;
signal input_right_or_left : std_logic := '0' ;
signal input_din : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal output_output_bit : std_logic;
signal output_output_din : std_logic_vector(3 downto 0) ;

constant TIME_DELAY : time := 80 ns;
constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;

begin

    module:right_left_shift_reg

```

```

port map (
    clk =>input_clk,
    rst=>input_rst,
    en=>input_en,
    pl=>input_pl,
    new_bit =>input_new_bit,
    right_or_left =>input_right_or_left,
    din =>input_din,
    output_bit =>output_output_bit,
    output_din =>output_output_din
);

```

```

stimulus : process

```

```

begin

```

```

    input_rst <= '1';
    input_new_bit <= '0';
    input_en <= '0';
    input_pl <= '0';
    input_right_or_left <= '0';
    input_din <= (others => '0');
    wait for CLOCK_PERIOD;

```

```

for i in std_logic range '0' to '1' loop -- for shift_left=0 shift_right=1

```

```

    input_right_or_left <= i;
    input_en <= '1';

```

```

    input_new_bit <= '0';

```

```

for n in 0 to 15 loop

```

```

    input_pl <= '1';
    input_din <= std_logic_vector(to_unsigned(n, 4));

```

```

    wait for CLOCK_PERIOD;

    input_pl <= '0';

    wait for TIME_DELAY;

end loop;

input_new_bit <= '1';

for n in 0 to 15 loop

    input_pl <= '1';

    input_din <= std_logic_vector(to_unsigned(n, 4));

    wait for CLOCK_PERIOD;

    input_pl <= '0';

    wait for TIME_DELAY;

end loop;

end loop;

-- for i in std_logic range '0' to '1' loop -- input_rst loop
-- for j in std_logic range '0' to '1' loop -- input_new_bit loop
--     for k in std_logic range '0' to '1' loop -- input_en loop
--         for l in std_logic range '0' to '1' loop -- input_pl loop
--             for m in std_logic range '0' to '1' loop -- input_right_or_left
loop
                ---
                for n in 0 to 15 loop -- input_din loop
                    --
                    input_rst <= i;
                    --
                    input_new_bit <= j;
                    --
                    input_en <= k;
                    --
                    input_pl <= l;
                    --
                    input_right_or_left <= m;
                    --
                    input_din <= std_logic_vector(to_unsigned(n, 4));
                    --wait for TIME_DELAY;

```

```

--                end loop;

--                end loop;

--            end loop;

--    end loop;

-- end loop;

--end loop;

input_rst <= '0';

input_new_bit <= '0';

input_en <= '0';

input_pl <= '0';

input_right_or_left <= '0';

input_din <= (others => '0');

wait;

end process;

```

```

generate_clock : process

begin

    input_clk <= '0';

    wait for CLOCK_PERIOD/2;

    input_clk <= '1';


    wait for CLOCK_PERIOD/2;

end process;

end architecture;

```

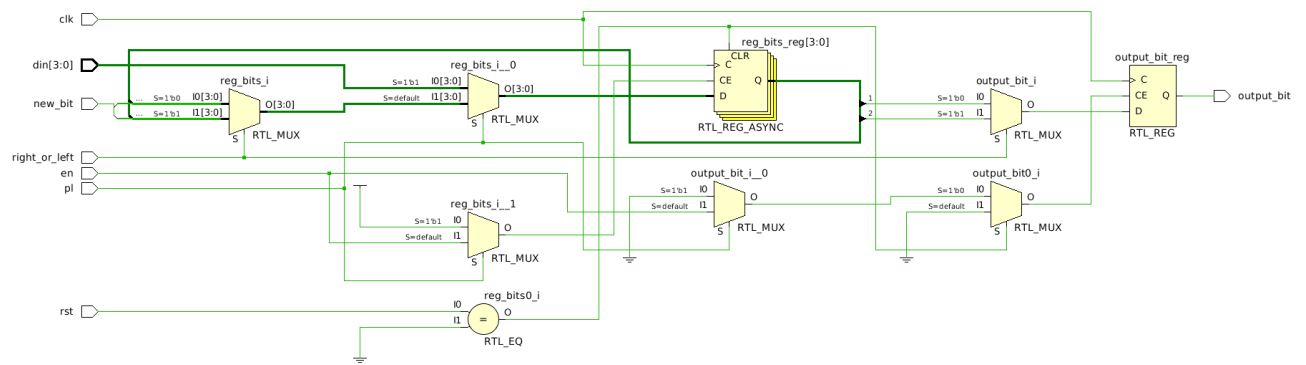Το RTL σχηματικό του κυκλώματος που προκύπτει :



Άσκηση B.3

Ζητούμενο 1)

Η περιγραφή της οντότητας μετρητή up/down των 3 bits και της αρχιτεκτονικής του σε behavioral VHDL είναι η εξής :

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity counter_up_down_3bit is
```

```
port(
```

```
    clk, resetn , count_en : in std_logic;
```

```
    add_or_sub : in std_logic;
```

```
    sum : out std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
    cout : out std_logic
```

```
);
```

```
end entity;
```

```
architecture behavioral_arch of counter_up_down_3bit is
```

```
    signal count : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process(clk, resetn)
```

```

begin

    if resetn='0' then

        -- Ασύγχρονος μηδενισμός

        count <= (others=>'0');

    elsif clk'event and clk='1' then

        if count_en = '1' then

            -- Μέτρηση μόνο αν count_en='1'

            case add_or_sub is

                when '0' =>

                    if count/=7 then

                        -- Αυξάνουμε το μετρητή μόνο αν

                        -- δεν είναι 7

                        count <= count+1;

                        cout <= '0' ;

                    else

                        -- Αλλιώς τον μηδενίζουμε

                        count<=(others=>'0');

                        cout <= '1' ;

                    end if;

                when '1'=>

                    if count/=0 then

                        -- Μειώνουμε το μετρητή μόνο αν

                        -- δεν είναι 0

                        count <= count-1;

                        cout <= '0' ;

                    else

                        -- Αλλιώς τον κάνουμε 7

                        count<=(others=>'1');

                        cout <= '1' ;

                    end if;

                end case;

            end if;

        end if;

    end if;

end process;

```

```

        end if;

    when others =>

        count <= (others => '-');

        cout <= '-';

    end case;

end if;

end if;

end process;

sum<= count;

end architecture;

```

Το σχετικό testbench είναι το εξής:

```

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;


entity counter_up_down_3bit is

port(

    clk, resetn , count_en : in std_logic;

    add_or_sub : in std_logic;

    sum : out std_logic_vector(2 downto 0);

    cout : out std_logic

    );

end entity;


architecture behavioral_arch of counter_up_down_3bit is

    signal count : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

    process(clk, resetn)

```

```

begin

    if resetn='0' then

        -- Ασύγχρονος μηδενισμός

        count <= (others=>'0');

    elsif clk'event and clk='1' then

        if count_en = '1' then

            -- Μέτρηση μόνο αν count_en='1'

            case add_or_sub is

                when '0' =>

                    if count/=7 then

                        -- Αυξάνουμε το μετρητή μόνο αν

                        -- δεν είναι 7

                        count <= count+1;

                        cout <= '0' ;

                    else

                        -- Αλλιώς τον μηδενίζουμε

                        count<=(others=>'0');

                        cout <= '1' ;

                    end if;

                when '1'=>

                    if count/=0 then

                        -- Μειώνουμε το μετρητή μόνο αν

                        -- δεν είναι 0

                        count <= count-1;

                        cout <= '0' ;

                    else

                        -- Αλλιώς τον κάνουμε 7

                        count<=(others=>'1');

                        cout <= '1' ;

                    end if;

                end case;

            end if;

        end if;

    end if;

end process;

```

```

        end if;

        when others =>

            count <= (others => '-');

            cout <= '-';

        end case;

    end if;

end if;


end process;

sum<= count;

end architecture;

```

Το RTL σχηματικό του κυκλώματος που προκύπτει :

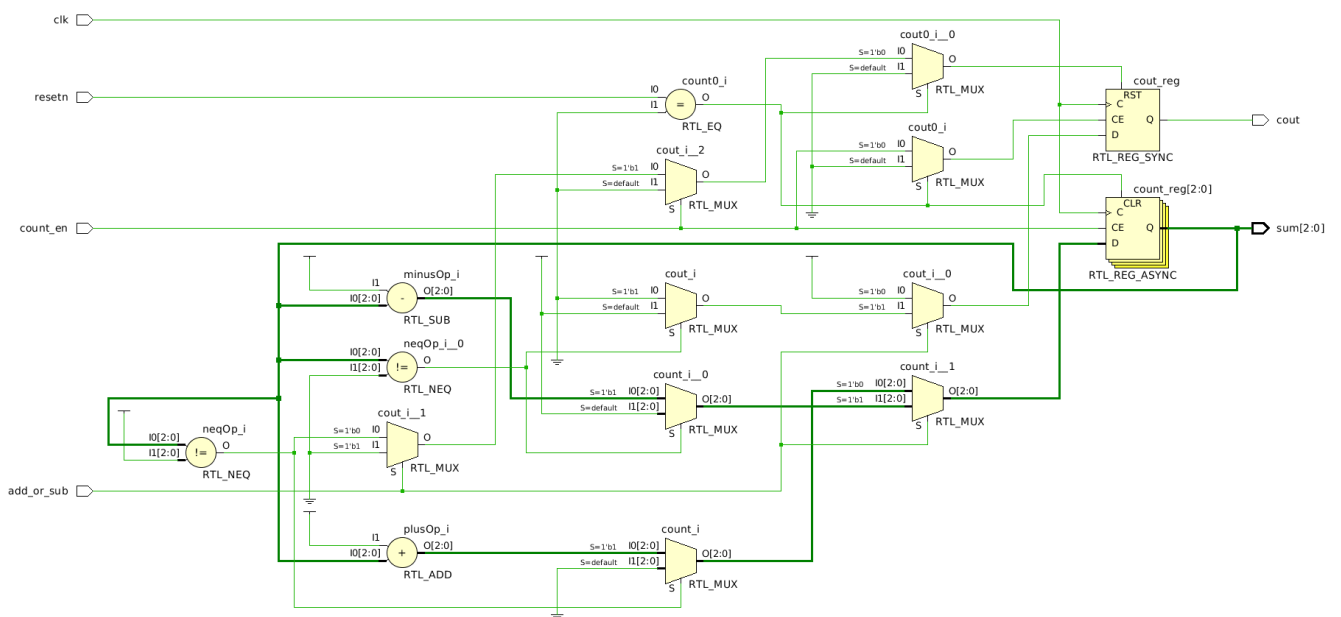

Ζητούμενο 2)

Η περιγραφή της οντότητας ενός up counter των 3 bits με παράλληλη είσοδο modulo (όριο μέτρησης) των 3 bits και της αρχιτεκτονικής του σε behavioral VHDL είναι η εξής :

```

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

```

```

entity module_counter_3bit is

```

```

port(

    clk, resetn, count_en : in std_logic;

    modulo :in std_logic_vector(2 downto 0);

    sum : out std_logic_vector(2 downto 0);

    cout : out std_logic

);

end entity;

```

```

architecture behavioral_arch of module_counter_3bit is

```

```

    signal count : std_logic_vector(2 downto 0);

    begin

```

```

        process(clk, resetn)

```

```

        begin

```

```

            if resetn='0' then

```

```

                -- Ασύγχρονος μηδενισμός

```

```

                count <= (others=>'0');

```

```

            elsif clk'event and clk='1' then

```

```

                if count_en = '1' then

```

```

                    -- Μέτρηση μόνο αν count_en='1'

```

```

                    if count /= modulo then

```

```

                        -- Αυξάνουμε το μετρητή μόνο αν

```

```

                        -- δεν είναι ίσο με το όριο που έχουμε βάλει

```

```

                        count <= count+1;

```

```

                        cout <= '0';

```

```

                    else

```

```

                        -- Αλλιώς τον μηδενίζουμε

```

```

                        count<=(others=>'0');

```

```

                        cout <= '1';

```

```

                    end if;

```

```

                                end if;

                                end if;

                                end process;

                                sum<= count;

end architecture;

```

Το σχετικό testbench είναι το εξής:

```

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity counter_up_down_3bit_tb is

end entity;

architecture bench of counter_up_down_3bit_tb is

    component counter_up_down_3bit is

        port(

            clk, resetn , count_en : in std_logic;

            add_or_sub : in std_logic;

            sum : out std_logic_vector(2 downto 0);

            cout : out std_logic

        );

    end component;

    signal input_clk : std_logic ;

```

```
signal input_resetrn : std_logic := '0' ;  
signal input_count_en : std_logic := '0' ;  
signal input_add_or_sub : std_logic := '0' ;  
signal output_sum : std_logic_vector(2 downto 0) ;  
signal output_cout : std_logic;
```

```
constant TIME_DELAY : time := 10 ns;  
constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;  
constant CLOCK_PERIOD_2 : time := 100 ns;
```

```
begin
```

```
module : counter_up_down_3bit
```

```
port map (  
    clk =>input_clk,  
    resetrn =>input_resetrn,  
    count_en=>input_count_en,  
    add_or_sub=>input_add_or_sub,  
    sum=>output_sum,  
    cout=>output_cout  
);
```

```
stimulus : process
```

```
begin  
    --input_resetrn <= '0';  
    --input_count_en <= '0';  
    input_resetrn <= '1';
```



```
input_count_en <= '1';
```

```
wait for CLOCK_PERIOD;
```

```
input_add_or_sub <= '0';
```

```
wait for CLOCK_PERIOD_2;
```

```
input_add_or_sub <= '1';
```

```
wait for CLOCK_PERIOD_2;
```

```
input_resetrn <= '0';
```

```
input_count_en <= '0';
```

```
input_add_or_sub <= '0';
```

```
wait;
```

```
end process;
```

```
generate_clock : process
```

```
begin
```

```
input_clk <= '0';
```

```
wait for CLOCK_PERIOD/2;
```


```
input_clk <= '1';
```

```
wait for CLOCK_PERIOD/2;
```

```
end process;
```


```
end architecture;
```

Το RTL σχηματικό του κυκλώματος που προκύπτει :

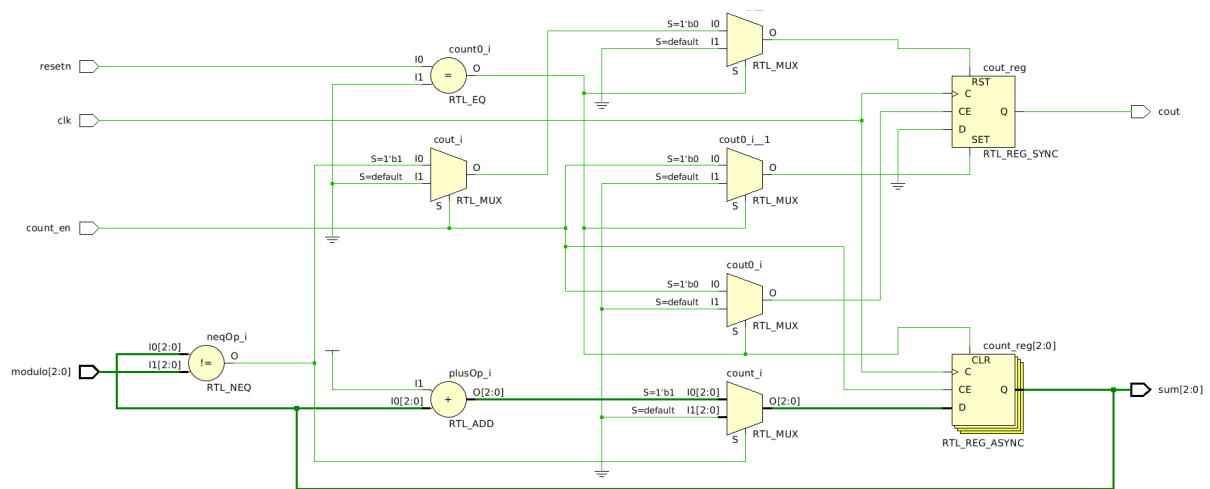

Ζητούμενο 3)

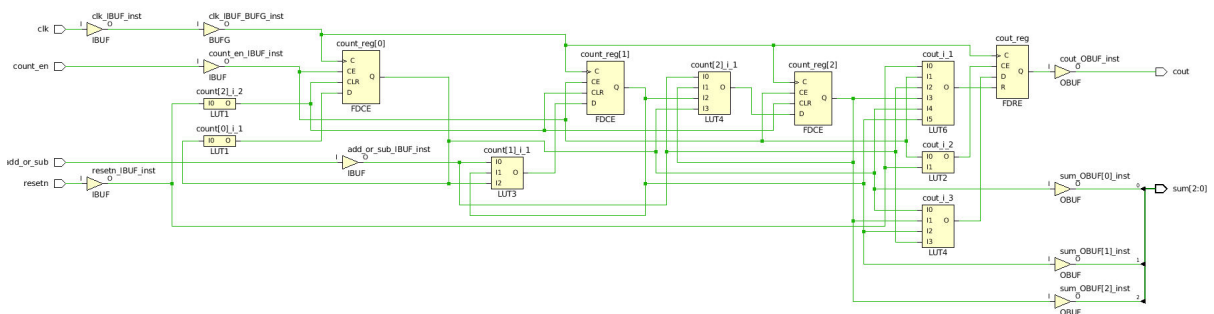Το κύκλωμα που δίνει ο synthesizer για το ζητούμενο 1:



Το κύκλωμα που δίνει ο synthesizer για το ζητούμενο 2:

